
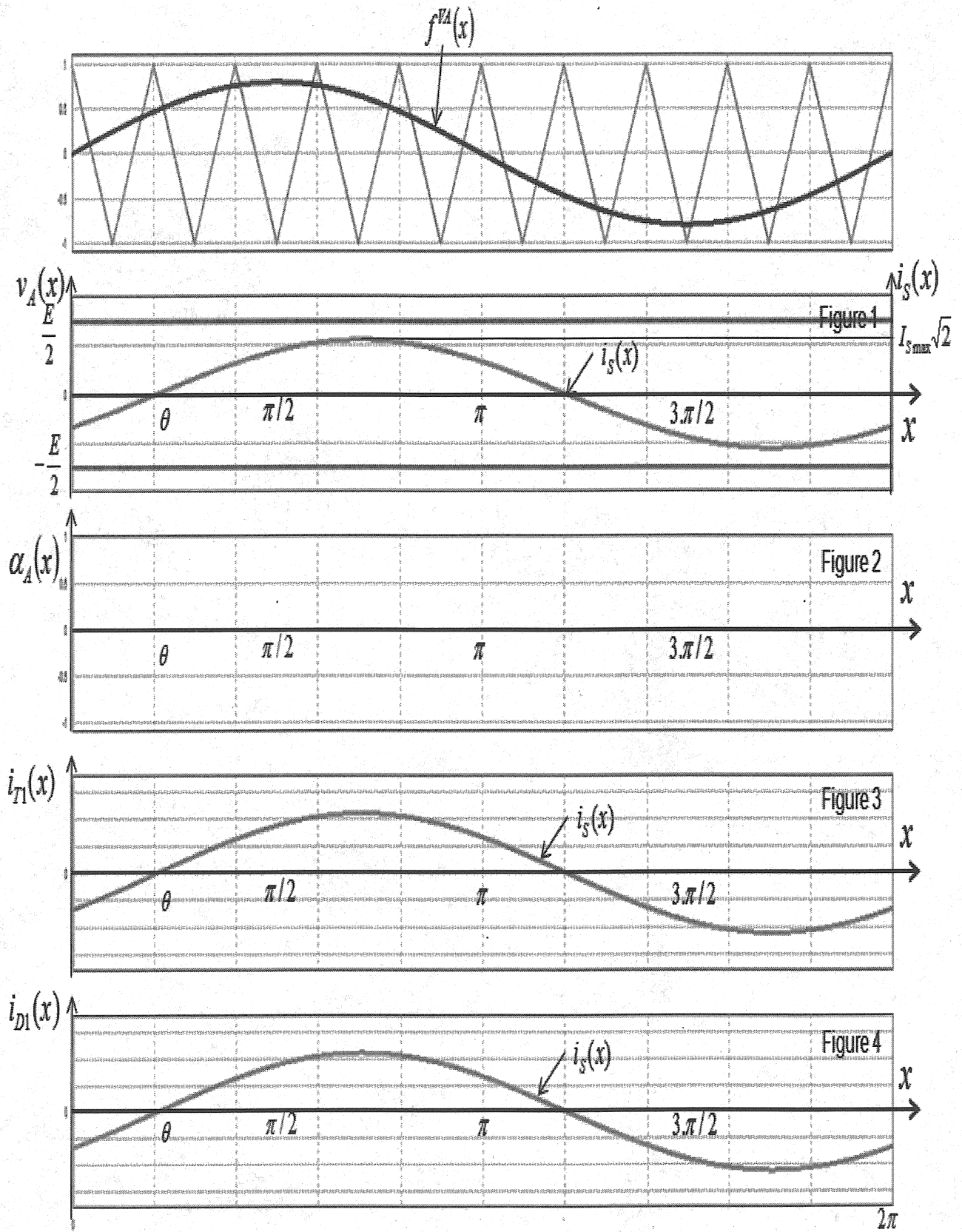


Document réponse DR1

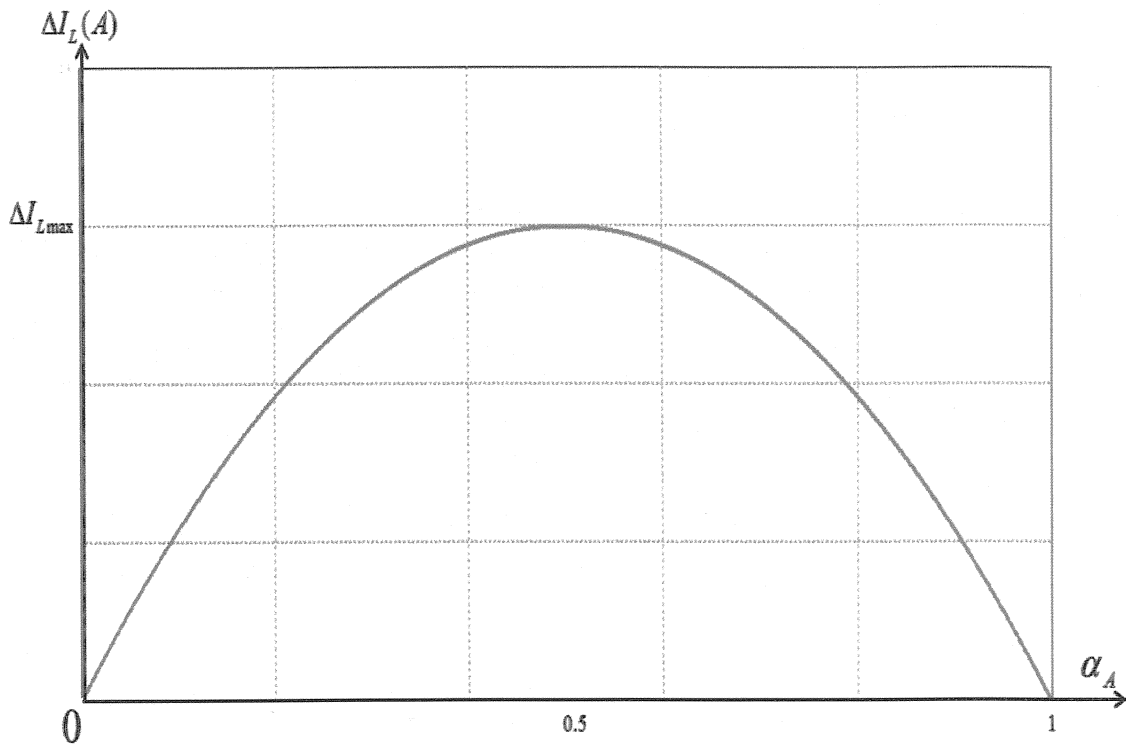

Document réponse DR2



Document réponse DR3

Tableau 1

Composant	Début plage de commutation	Fin plage de commutation
T1		
D1		
T2		
D2		

Document réponse DR4


Tableau 1

	BRAS A	
	IGBT	Diode
Courant moyen		
Courant Efficace		
Tenue en tension		





Tableau 2

	BRAS A	
	IGBT T1	Diode D1
Courant moyen commuté		
Courant Efficace commuté		

Document réponse DR5

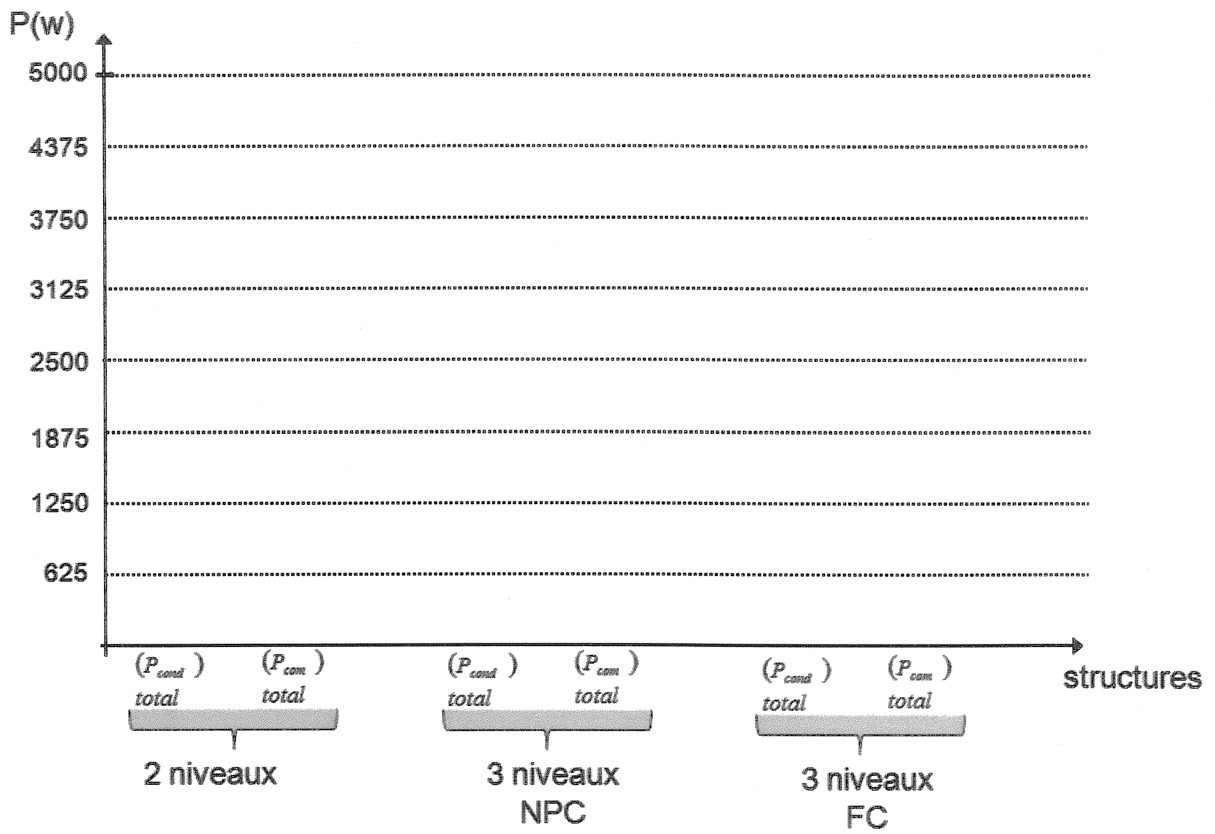

Document réponse DR6

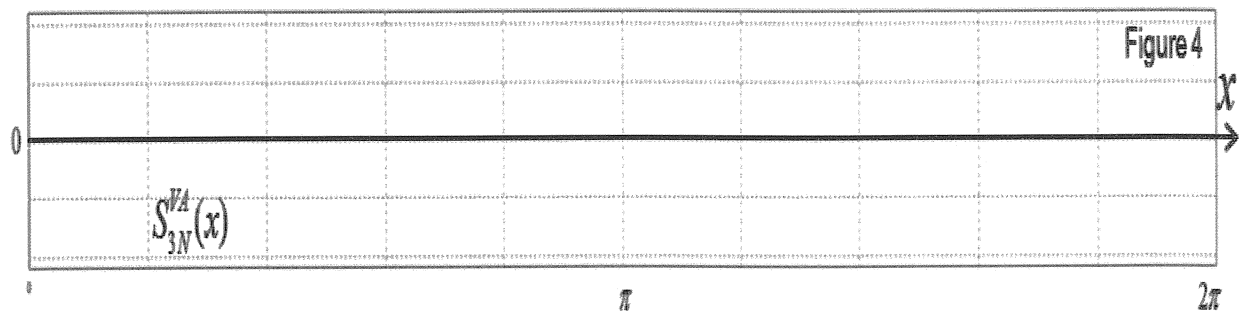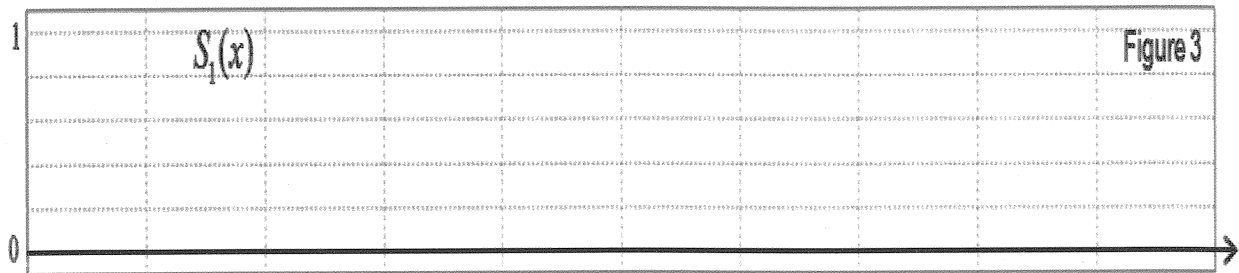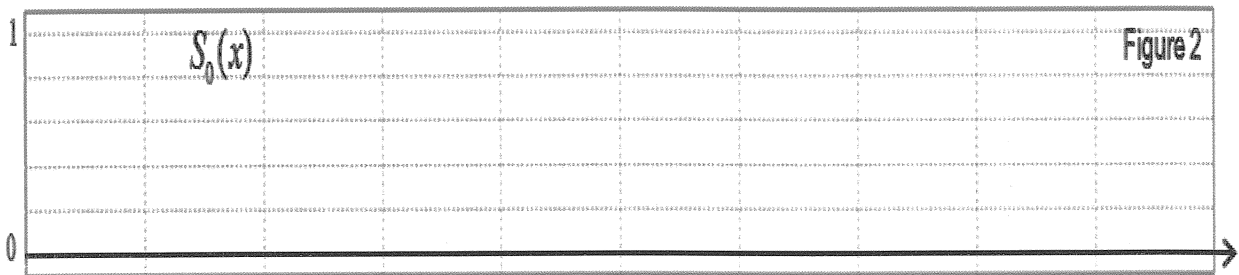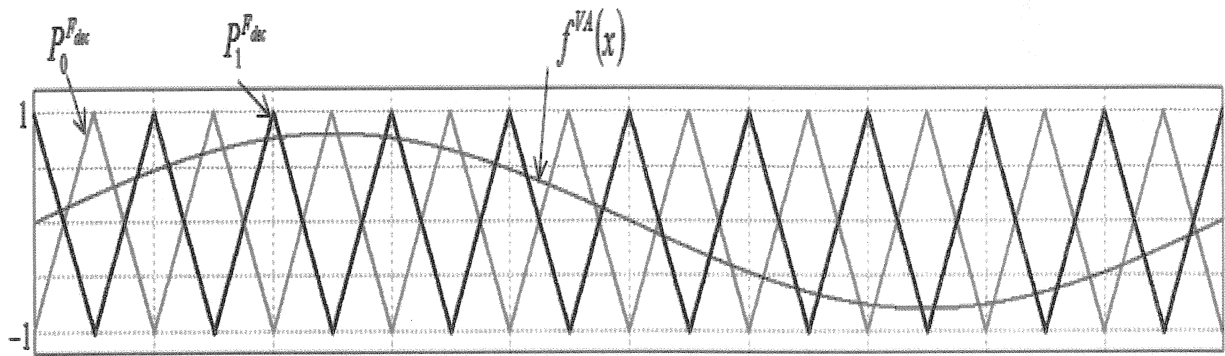

Document réponse DR7

Figure 1

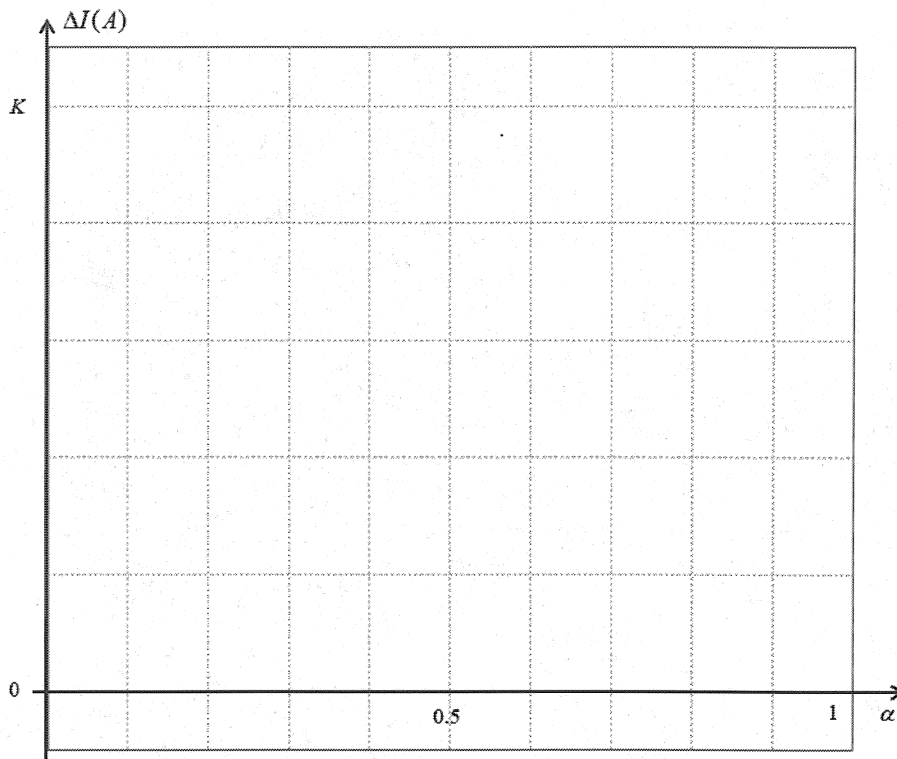


Figure 2

